



**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Caminho Crítico dos Operadores

Dispositivos Lógicos Programáveis II - Prática

Gabriel Luiz Espindola Pedro

12 de Março de 2023

Sumário

1. Atividade	3
1.1. Discussão:	3
2. Desenvolvimento	3
2.1. Código VHDL	3
2.2. Resultados das simulações	4
2.3. Análise dos Resultados	4

1. Atividade

Faça a implementação de um somador para valores de 16 bits sem sinal. Escreva 5 implementações em VHDL para as operações abaixo. Sintetize usando o Quartus e o dispositivo da DE2-115.

- a) $a+b$
- b) $a + \text{"0000000000000001"}$
- c) $a + \text{"0000000010000000"}$
- d) $a + \text{"1000000000000000"}$
- e) $a + \text{"1010101010101010"}$

Verifique a área (LE) e atraso (ns) para cada implementação.

1.1. Discussão:

Qual implementação usou menos área? Por quê? Como o delay se comportou? Comente as diferenças entre os valores de área e delay obtidos nas operações a), b) e c).

2. Desenvolvimento

2.1. Código VHDL

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  entity u_adder_16b is
6      port (
7          a      : in  std_logic_vector(15 downto 0);
8          b      : in  std_logic_vector(15 downto 0);
9
10         s      : out std_logic_vector(15 downto 0)
11     );
12 end entity;
13
14 architecture v1 of u_adder_16b is
15 begin
16
17     s <= std_logic_vector(unsigned(a) + unsigned(b));
18
19     -- s <= std_logic_vector(unsigned(a) + "0000000000000001");
20
21     -- s <= std_logic_vector(unsigned(a) + "0000000010000000");
22
23     -- s <= std_logic_vector(unsigned(a) + "1000000000000000");
24
25     -- s <= std_logic_vector(unsigned(a) + "1010101010101010");
26 end v1;
```

2.2. Resultados das simulações

	Metodologia	Área (LE)	Delay (ns)
a	$in_a + in_b$	16	1,932
b	$in_a + "0000000000000001"$	15	1,826
c	$in_a + "0000000010000000"$	8	1,404
d	$in_a + "1000000000000000"$	0	0
e	$in_a + "1010101010101010"$	14	1,800

2.3. Análise dos Resultados

Ao realizar os experimentos e compararmos os resultados verificamos que a implementação que mais distoa das demais é a implementação **d**, que utiliza a constante "1000000000000000". Esta implementação não utiliza nenhum LE e não possui atraso. Isso ocorre pois a constante é uma potência de 2, o que permite que o somador seja simplificado para um simples deslocamento de bits.

Como contraponto podemos verificar que a implementação **b** é a mais custosa em termos de LE e atraso. Isso se dá pela constante "0000000000000001" que é a menor possível para um número de 16 bits. Isso faz com que o somador tenha que realizar a maior quantidade de operações possíveis para realizar a soma.

Já as implementações **c** e **e** possuem um custo intermediário, com a implementação **c** utilizando a constante "0000000010000000" e a implementação **e** utilizando a constante "1010101010101010". Ambas as constantes possuem um número intermediário de bits em 1.